


南京航空航天大学

二〇二〇~二〇二一学年 第二学期《电工与电子技术 I(2)》考试试题
考试日期：2021 年 7 月 6 日 试卷类型：A 试卷代号：030043




第 1 页 (共 8 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
本题分数	20										
得 分											

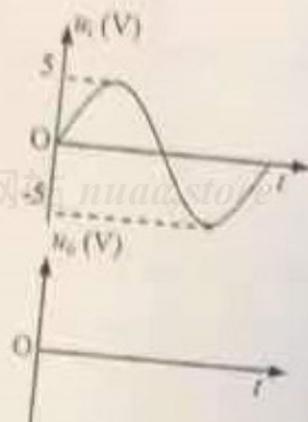- 一、单项选择及简答题 (本大题分 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)。
1. 电路如下图所示，已知 $u_i = 5 \sin \omega t$ V， $U=2$ V，忽略 D 正向压降，画出输出电压 u_o 的波形。



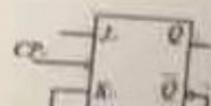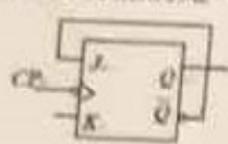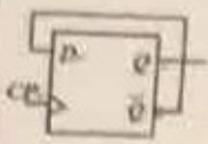2. PNP 型三极管工作于放大区时，其三个极之间的电位关系应该是 ()。
- (a) $V_B < V_E$, $V_B < V_C$, $V_C > V_E$ (b) $V_E > V_B$, $V_B > V_C$, $V_E > V_C$
 (c) $V_B > V_E$, $V_C < V_B$, $V_C > V_E$ (d) $V_B > V_E$, $V_B < V_C$, $V_C > V_E$
3. 在功放电路中，出现交越失真是因为三极管工作在 ()。
- (a) 甲类状态 (b) 甲乙类状态 (c) 乙类状态 (d) 饱和区
4. 正弦波振荡电路一般由 () 构成。
- (a) 放大电路、正反馈电路及选频环节 (b) 放大电路、正反馈电路及信号源
 (c) 放大电路、负反馈电路及选频环节 (d) 放大电路、负反馈电路及信号源
5. 下图所示电路具有翻转功能的是 ()



- (a) A 与 B (b) B 与 C (c) A 与 C (d) A 与 D

6、差放电路主要用于()。

(a) 放大信号

(b) 放大功率

7、电路如下图所示，则电压放大倍数为()。




(a)-5

(b) -10

(c) 信号耦合

(d) 抑制零漂

(c) -11 (d) -12

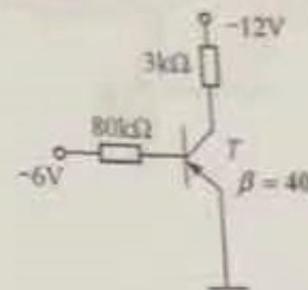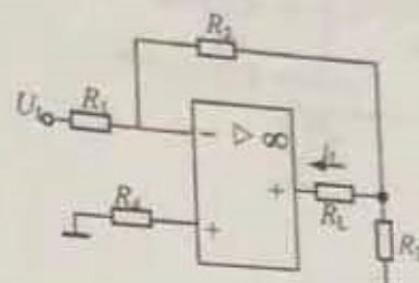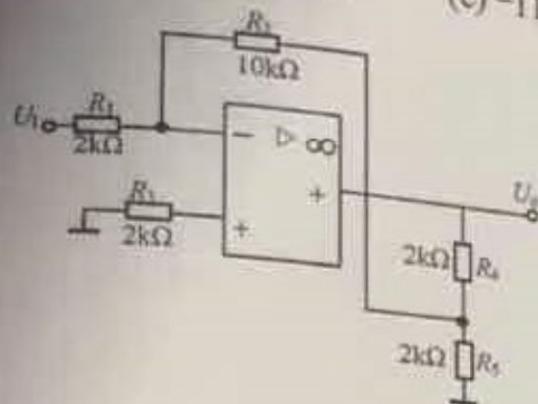

题7图

题8图

题10图

8、电路如图所示, R_1, R_2, R_4, R_L 值一定, $U_I > 0$, 当电阻 R_3 减小时, 电流 i_L 的大小将()。

(a) 增加

(b) 减小

(c) 不变

(d) 都有可能

9、逻辑式 $AB + BCD + \overline{AC} + \overline{BC}$ 的化简结果是()(a) $AB + C$ (b) $AB + \overline{C}$ (c) $AB + D$ (d) $AB + \overline{D}$

10. 电路如上图所示, 则电路中晶体三极管的工作状态为()。

(a) 截止

(b) 放大

(c) 饱和

(d) 无法判断

本题分数


8

得 分


二、电路如图所示,

(1) 为了稳定输出电压, 拟通过 R_F 支路引入级间反馈, 请完成电路接线, 并用瞬时极性法判断 R_F 支路引入的反馈是正反馈还是负反馈, 说明其类型;

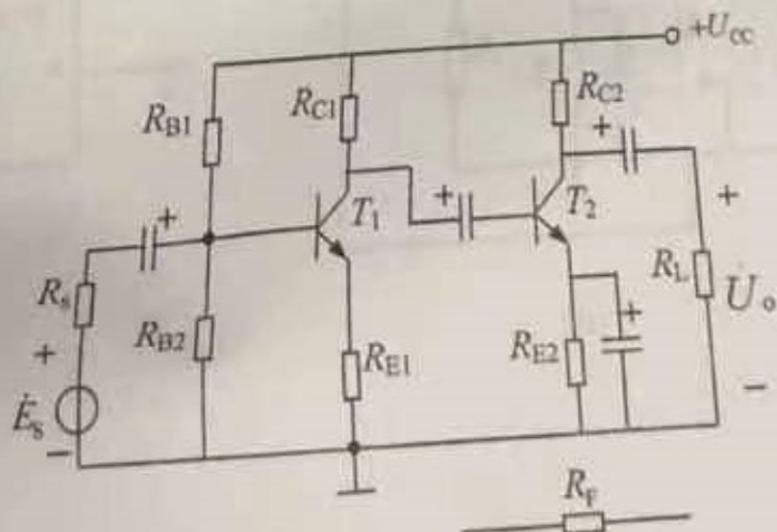(2) 电路中是否还有其他反馈支路, 是直流反馈还是交流反馈, 说明其正负极性及类型。



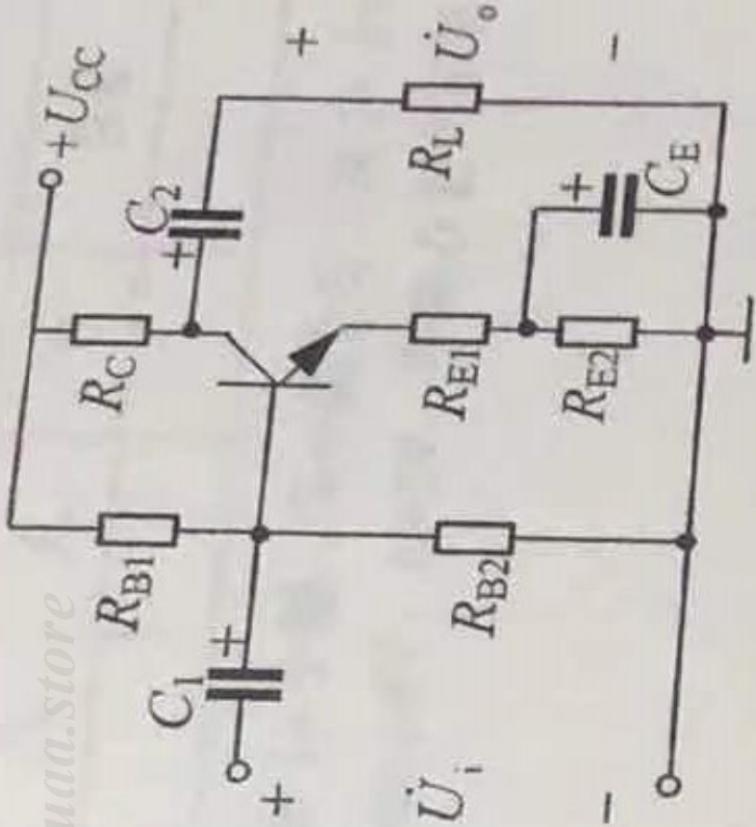- 三、电路如图所示, 已知三极管的 $\beta = 40$, $U_{BE} = 0.7V$, $R_{B1} = 60k\Omega$, $R_{B2} = 20k\Omega$, $R_C = 4k\Omega$, $R_{E1} = 200\Omega$, $R_{E2} = 2.1k\Omega$, $R_L = 4k\Omega$, $U_{CC} = 12V$
- (1) 估算静态值 I_B , I_C , U_{CE} , 并计算 r_{be} ;
 - (2) 画出微变等效电路;
 - (3) 计算电压放大倍数 A_u , 输入电阻 r_i , 输出电阻 r_o .



本资源免费共享 收集网站 nuaa.store


分	12
分	

本题分数

8

得分

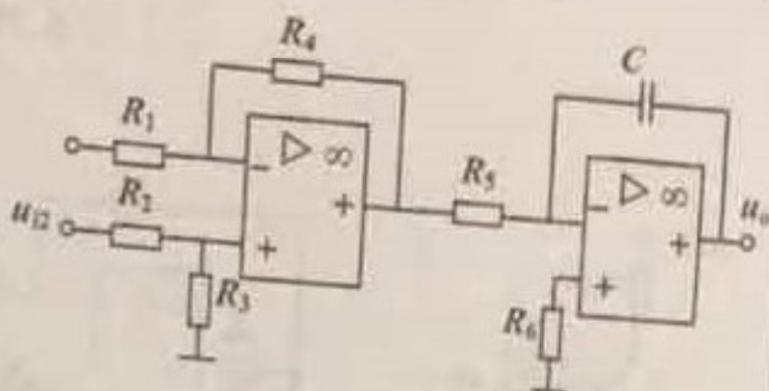四、电路如图所示。已知 $u_{11}=24V$, $u_{12}=12V$, $R_1=R_3=1k\Omega$, $R_2=2k\Omega$, $R_4=4k\Omega$, $R_5=5k\Omega$, $R_6=10k\Omega$, $C=100\mu F$, 电容初始电压为 0, 求 u_o 。




本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

本题分数


8分

得分

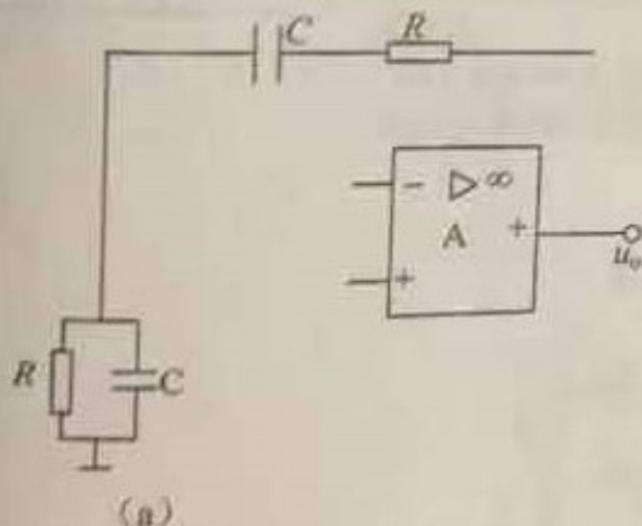五、(1) 在图(a)中, 首先利用运放构建同相比例电路, 其次完成电路连线, 实现自激振荡; (2) 用相位条件判断图示图(b)能否产生自激振荡, 如果能产生自激振荡, 写出振荡频率f的表达式。



(a)


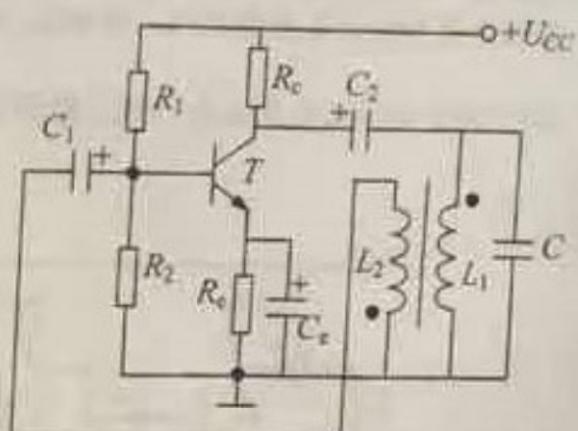


(b)

本题分数	5分
得 分	



六、本题分题 I 和题 II, 其中 1819001、002 班同学做题 II, 其他班级同学做题 I.

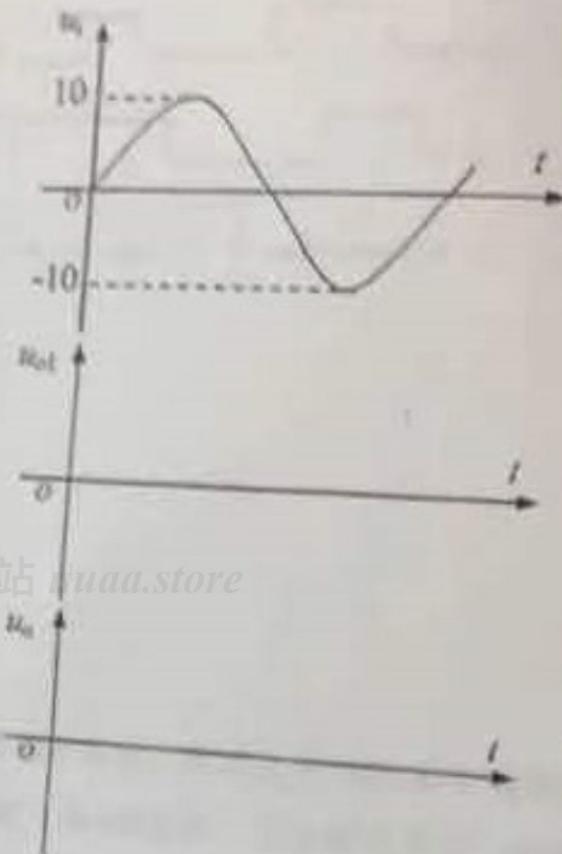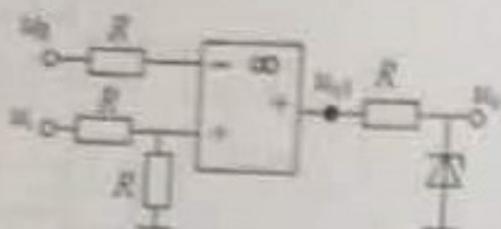L 电路如图所示, 已知运算放大器的最大输出电压 $U_{O\text{PP}} = \pm 12V$, 稳压管 $U_Z = 5V$, 其正向压降 $U_D = 0.7V$, $u_1 = 10\sin\omega t \text{ mV}$, 参考电压 $u_{\text{ref}} = 3V$, $R = 1k\Omega$, 试画出电路的电压传输特性曲线以及 u_o 、 u_2 的波形。



本资源免费共享 收集网站 uuaa.store

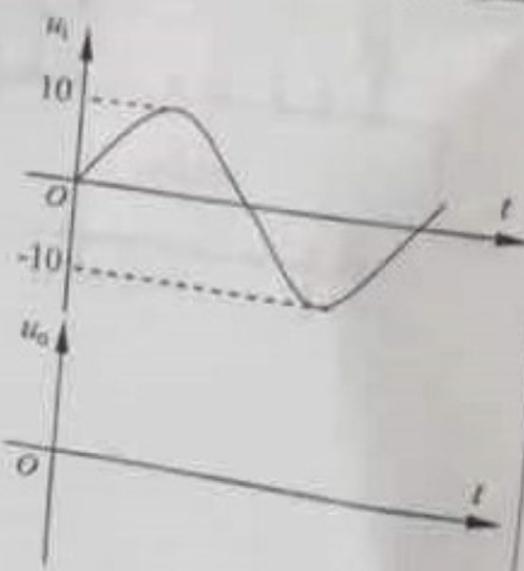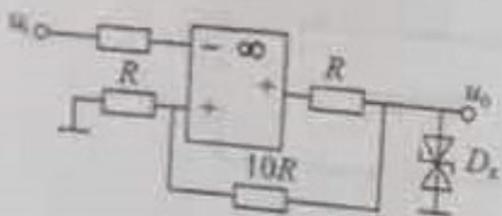X 电路如图所示, 双向稳压管 D_z 的稳压值 $U_z = \pm 5V$, 运放 $U_{O\text{max}} = 12V$, 计算比较阈值电压, 画出电路的电压传输特性曲线以及 u_o 的波形。




本题分数	10分
得分	

第6页(共8页)


七、工程案例分析

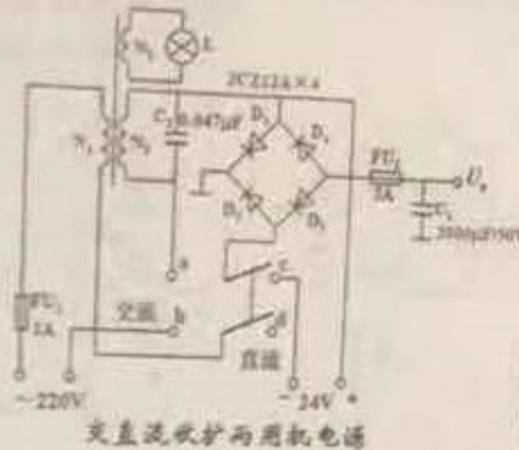图示为一交流直流通扩两用机电源电路，请分析（1）L 灯亮表示接入交流电源还是直流电源？（2）输出 $U_o = ?$ （3）变压器变比 $N_1/N_2 = ?$ （4）假设输出电流为 2A，则四个二极管该如何选型；（5）标出电容 C_1 的正



12

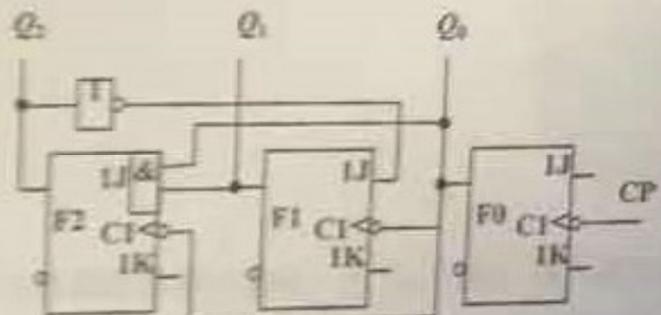八、对于图示电路，写出输入端 JK 的表达式，列出逻辑状态表并画出各输出变量的波形（假设各变量初值均为零），分析该电路为几进制计数器。



σ

3

2

1

2. B

3. C

4. A

5. A

6. D

本资源免费共享 收集网站 [mianzishuju.com](http://www.mianzishuju.com)

7. C


8. B


9. A

10. B

~1 ① $U_i < 2V$ 时, D 导通, $U_o = 2V$

$U_i > 2V$ 时, D 断开, $U_o = U_i$

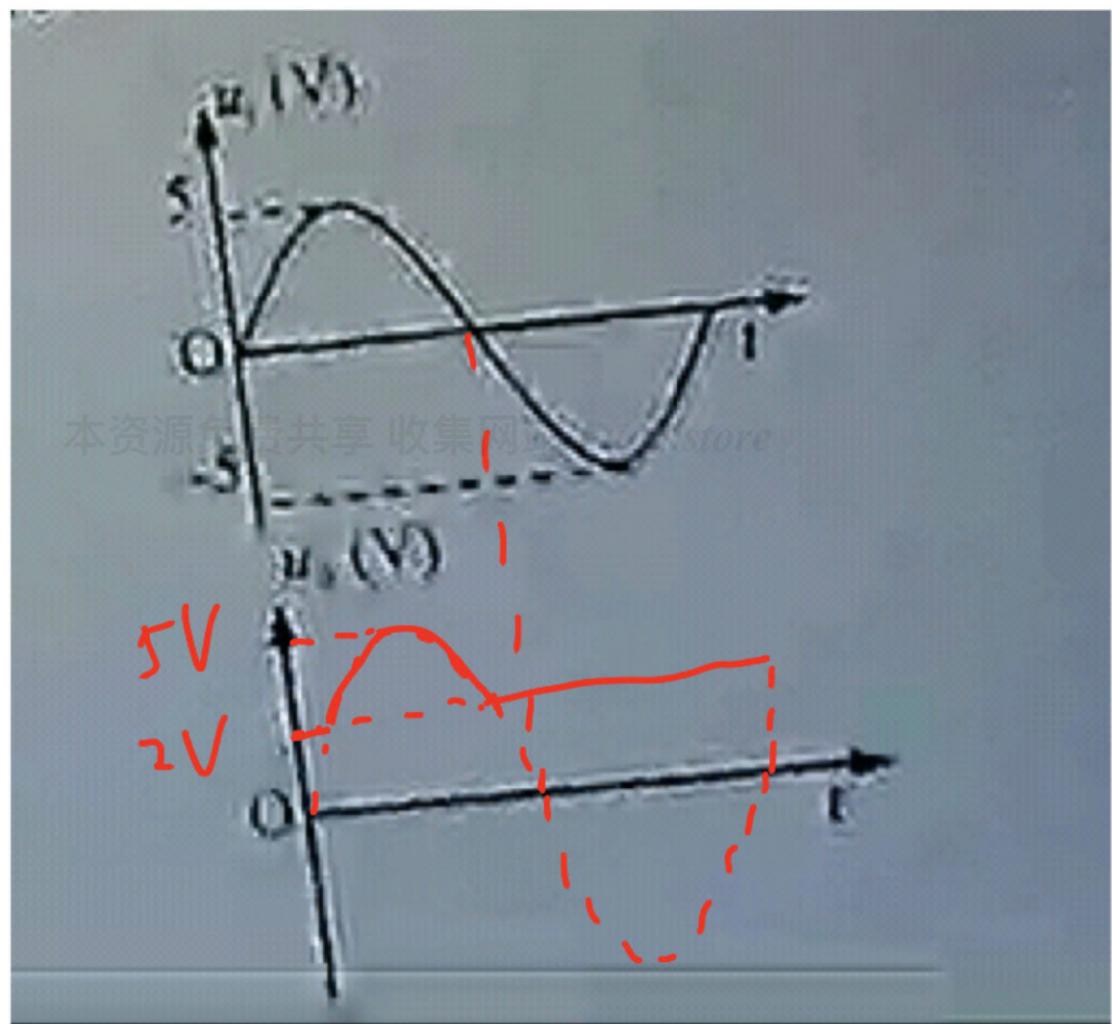

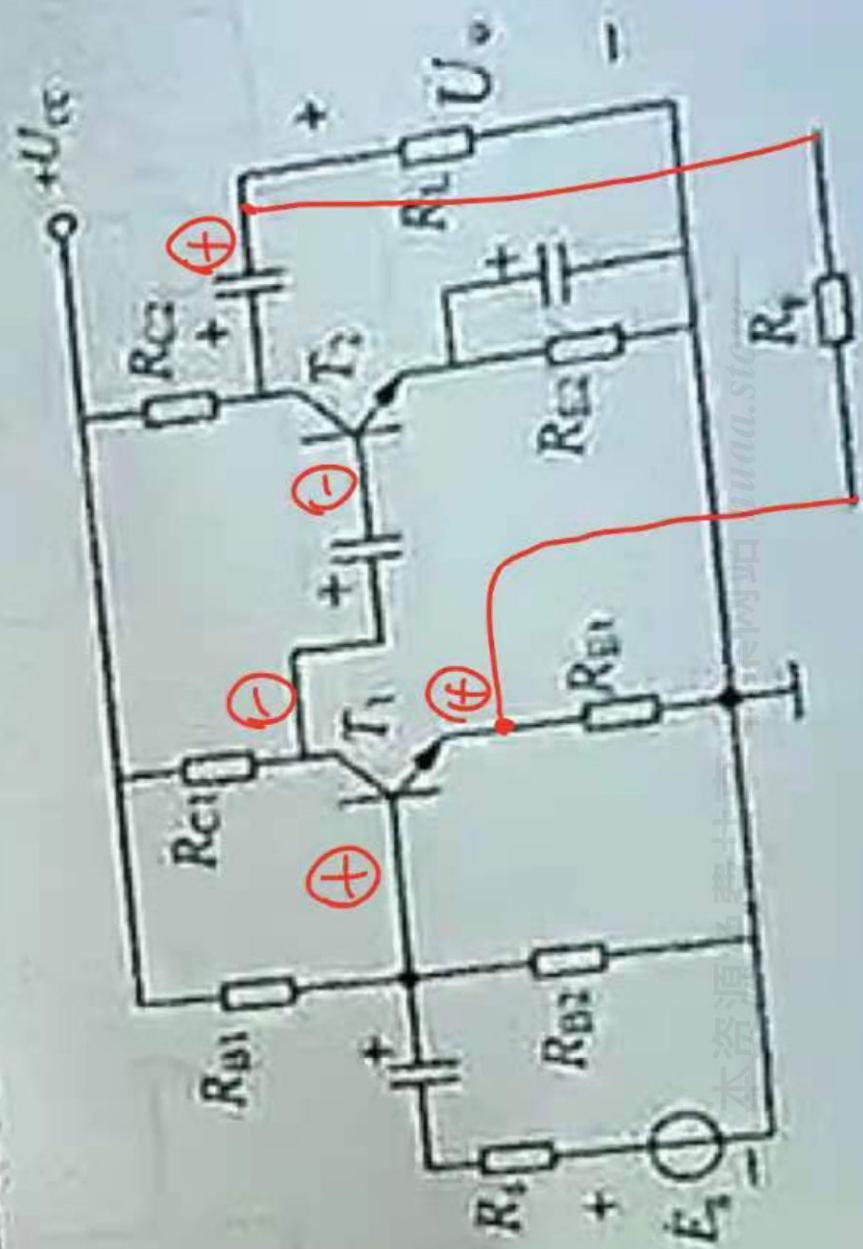


二、(1) 电压串联负反馈

(2) R_E1 为直流通路反馈



三、(1) 直流通路：

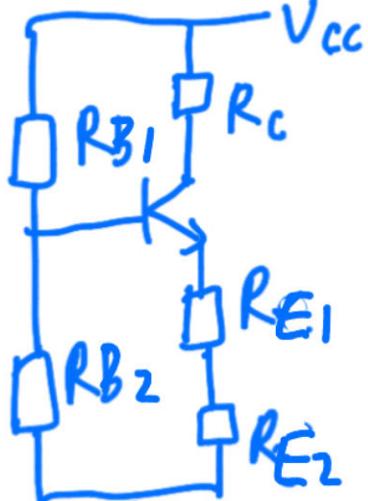

$$V_{BB} = \frac{RB_2}{RB_1 + RB_2} V_{CC} = 3V$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{E1} + R_{E2}} = 1mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0.025mA$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_{E1} + R_{E2}) \\ &= 5.7V \end{aligned}$$


(3) $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_E} = 1.26k\Omega$

本资源免费共享 收集网站 muaa.store

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{\beta (R_C || R_L)}{r_{be} + (1+\beta) R_{E1}} = -8.45$$

$$R_i = R_{b1} || R_{b2} || [r_{be} + (1+\beta) R_{E1}] = 5.8k\Omega$$

$$R_o \approx R_C = 4k\Omega$$

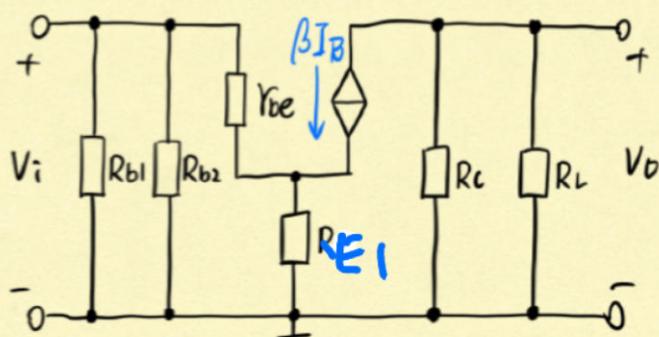

(2)



$$\text{Q1}, U_p = U_{i2} \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{1}{3} U_{i2}$$

$$\frac{U_{i1} - U_p}{R_1} = \frac{U_p - U_{o1}}{R_4}$$

$$U_{o1} = 5 U_p - 4 U_{i1} = \frac{5}{3} U_{i2} - 4 U_{i1} = -76 \text{ V}$$

$$U_o = - \frac{1}{R_S C} \int U_{o1} dt$$

本资源免费共享 收集网站 [nuag store](#)


$$= -2 \int \left(\frac{5}{3} U_{i2} - 4 U_{i1} \right) dt$$

$$= 152 t$$




五、(1) 在图(a)中，首先利用互感均匀地同相比例倒置，能否产生自激振荡，实现自激振荡；(2)用相位条件判断图示阻抗表达式，如果能产生自激振荡，写出振荡频率 f 的表达式。


8分	
分	

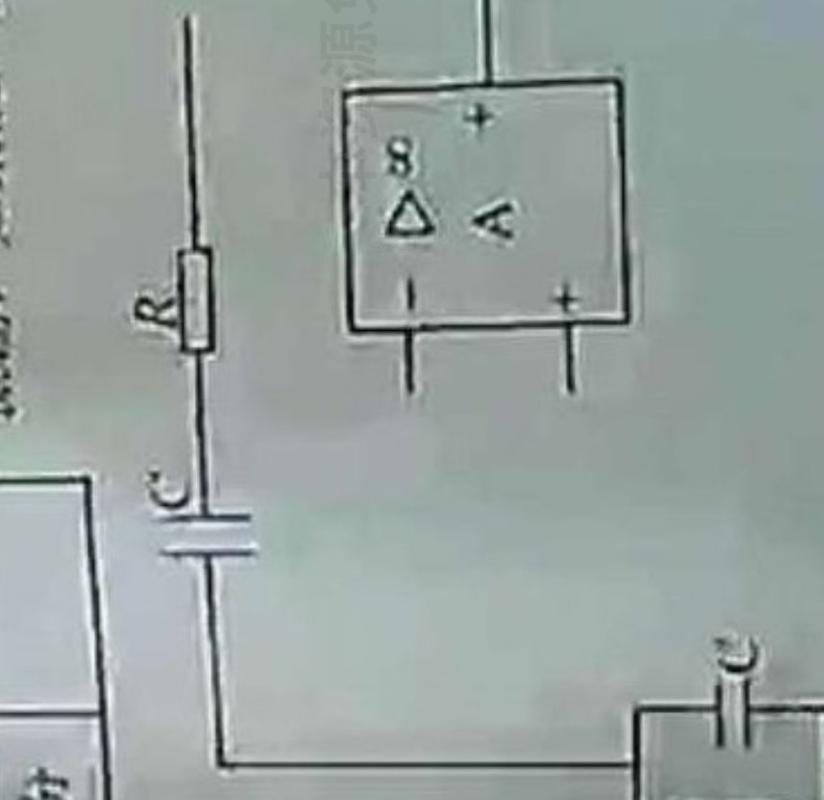

(a)

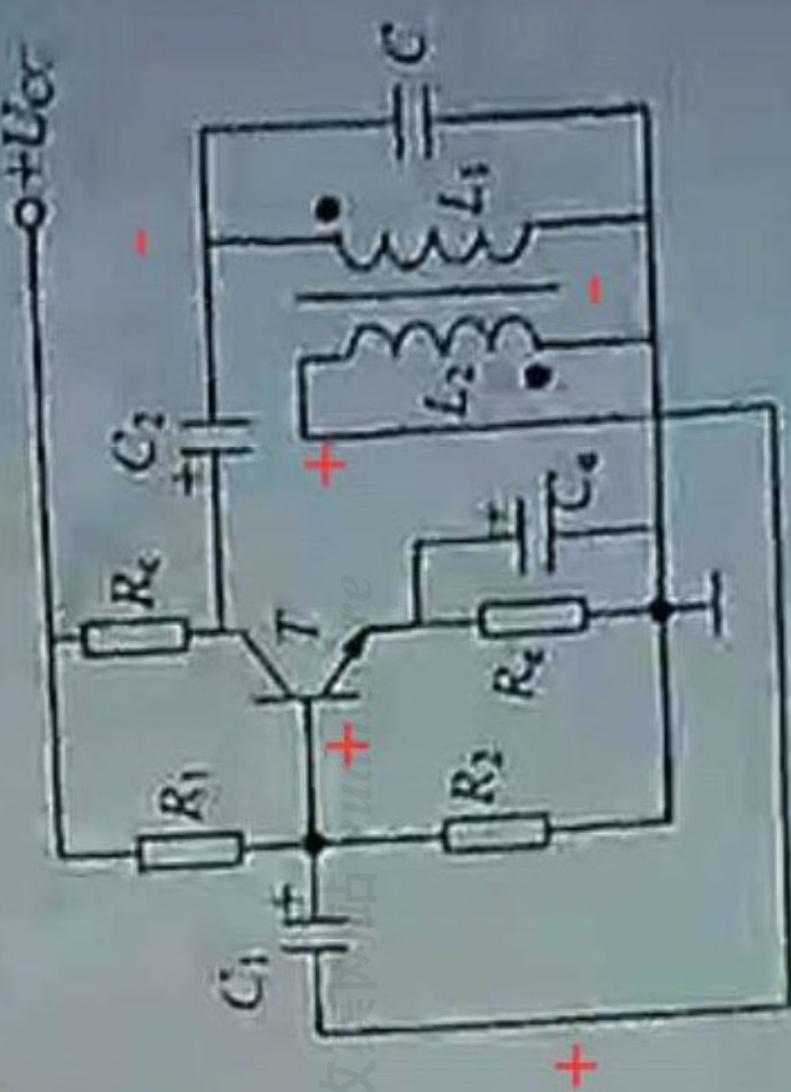

(b)

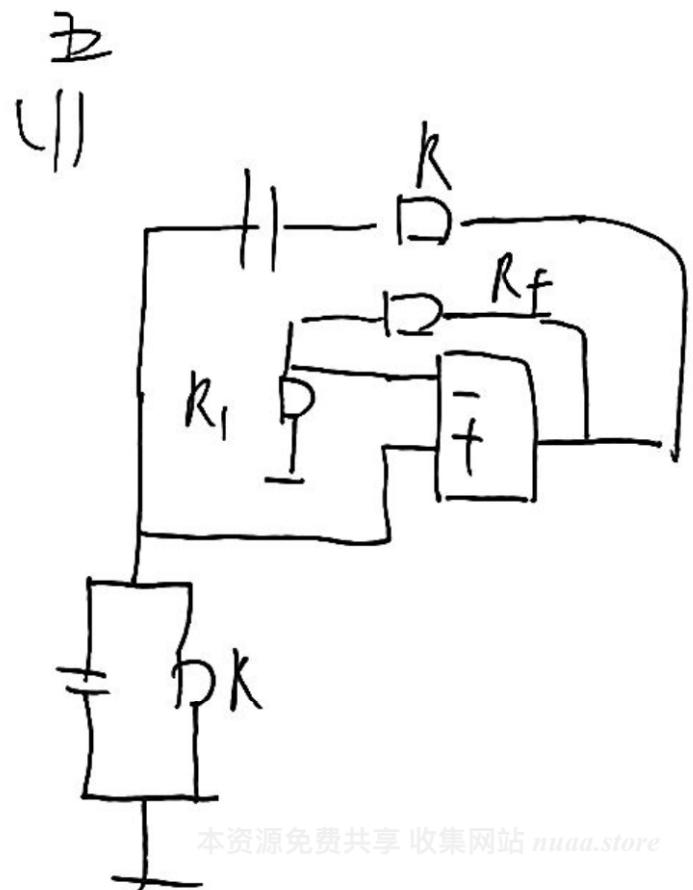

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store


(2) 可以振荡

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C}}$$


$$\text{答} . 1. U_f = \frac{1}{2}U_i = 5 \sin \omega t \text{ V}$$

当 $U_f > U_R$ 时, $U_0 = 9 \text{ V}$, $U_{01} = 12 \text{ V}$

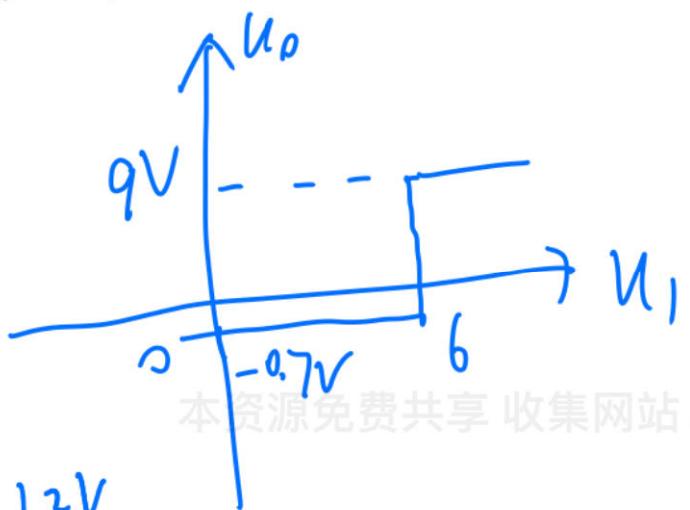当 $U_f < U_R$ 时, $U_0 = -0.7 \text{ V}$, $U_{01} = -12 \text{ V}$



本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

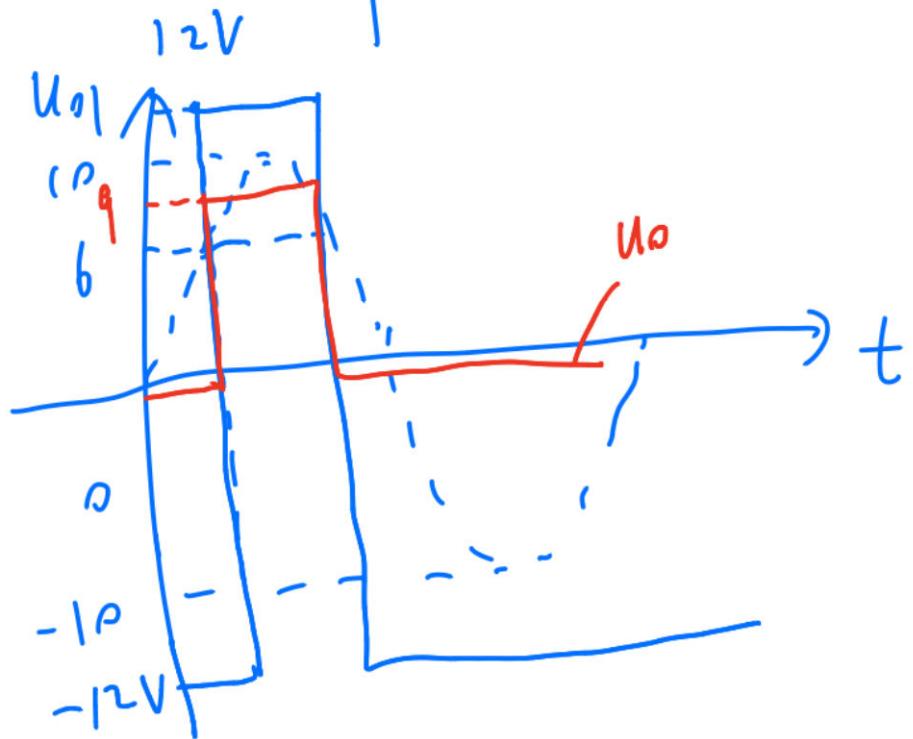

分两个图画



7. (1) 支路

$$11, \quad I_0 = k_0 = 1$$

$$I_1 = \bar{Q}_2, \quad k_1 = 1$$

$$I_2 = Q_4 Q_0, \quad k_2 = 1$$


$$(3) \quad V_L = \frac{V_o}{1.1} = 20V$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{220}{20} = 11$$

$$Q_0^* = \bar{Q}_0 \cdot Q_1 \downarrow$$

$$Q_1^* = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 \cdot Q_0 \downarrow$$
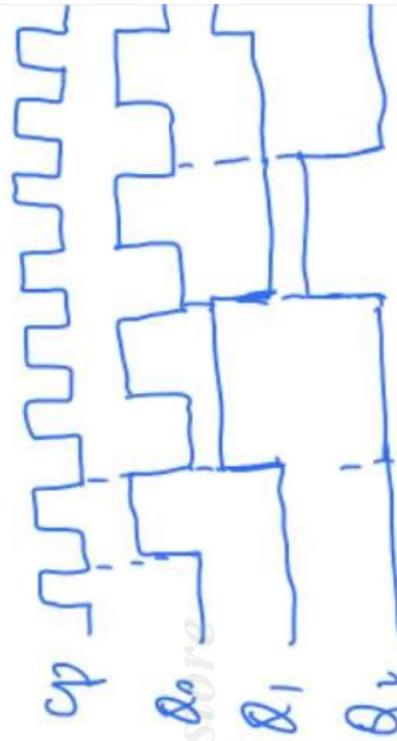
$$Q_2^* = Q_1 Q_0 \bar{Q}_0 \cdot Q_0 \downarrow$$



(4)

$$(5) \quad \frac{1}{T} C_1$$

本资源免 痘痘: 收集网站 www.sharefile.com

$$\begin{array}{cccc}
 Q_2 & Q_1 & Q_0 & Q_2^* Q_1^* Q_0^* \\
 0 & 0 & 0 & 0 0 1 \\
 0 & 0 & 1 & 0 1 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 1 -1 \\
 0 & 1 & 1 & 1 0 0 \\
 1 & 0 & 0 & 1 0 -1 \\
 1 & 0 & 1 & 0 0 0 \\
 1 & 1 & 0 & 0 0 1 \\
 1 & 1 & 1 & 0 0 0
 \end{array}$$

力六进制计数器




Q

< 14 / 15 >

$$\text{N. I. Y} = \overline{(A + \bar{B})} \cdot B \oplus C$$

$$= \bar{A}B + B \oplus C$$

$$= \bar{A}B + B\bar{C} + \bar{B}C$$

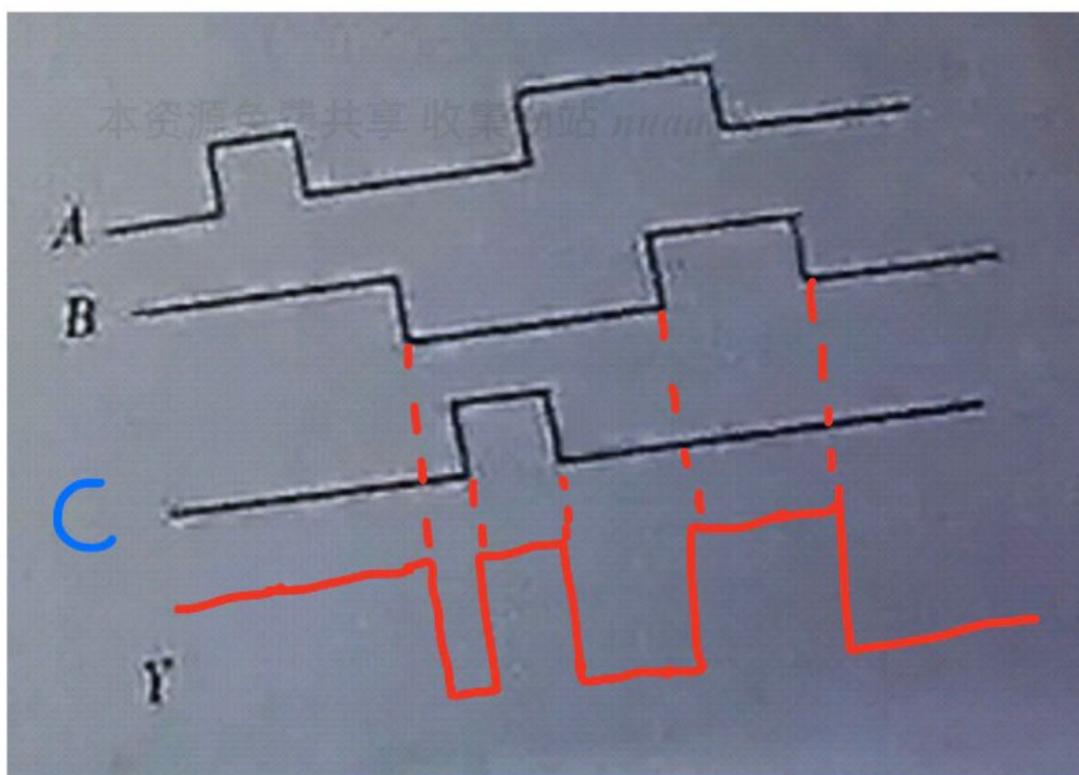

+

$$U^+ = u^-$$

$$i^+ = i^- = 0 \text{ A}$$

$$U_{02} - U_{01} = \frac{R_1 + R_2 + R_W}{R_W} (U_{i2} - U_{i1})$$

$$R_3 = R_5 \quad R_4 = R_6$$

$$U_0 = \frac{R_6}{R_5} (U_{02} - U_{01})$$

$$U_0 = \frac{R_6}{R_5} \frac{R_1 + R_2 + R_W}{R_W} (U_{i2} - U_{i1})$$