


本题分数

30 分


得 分

一、分析判断题

1. (4 分) 已知场效应管各极电位如图 1.1(a) 所示, 设管子的 $|U_{GS(th)}|$ 或 $|U_{DS(th)}|$ 为 3V, 试写出场效应管的类型并画出管子的转移特性曲线 (标出相应参数)。

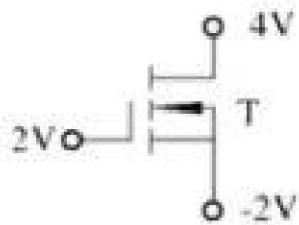


(a)

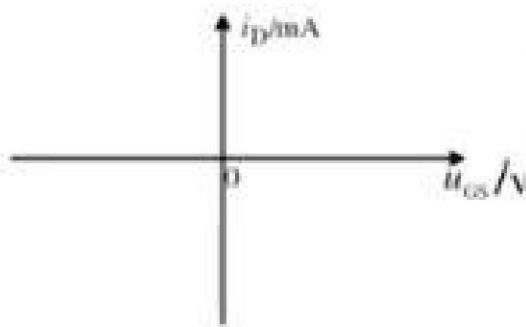

(b)

图 1.1

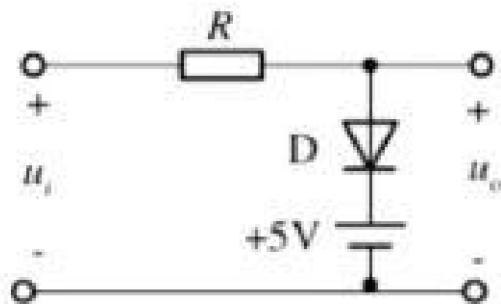2. (4 分) 设图 1.2 所示电路中二极管为理想器件, $u_i = 10 \sin \omega t$ (V), 试画出输出电压 u_o 的波形, 并在图中标出幅值。



(a)


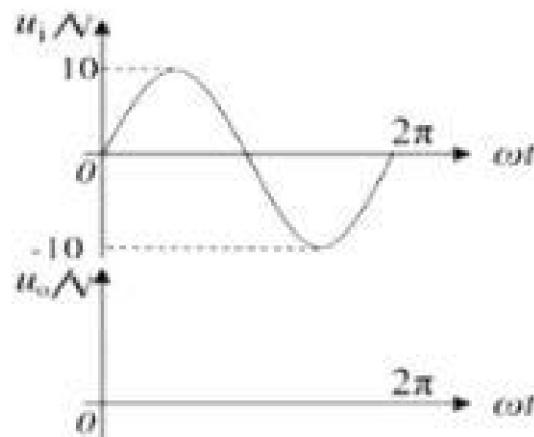


图 1.2

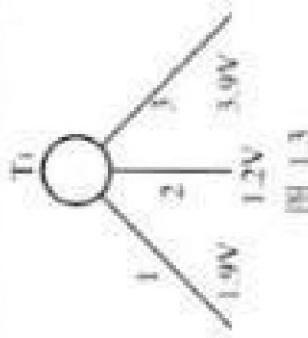3. (4 分) 在三极管的放大电路中, 测得三极管 T, 各电极的电位如图 1.3 所示, 试分析



T₁ 是硅材料的 _____ (NPN/PNP) 型三极管, 1 极为 _____ (e/pbc) 极, 2 极为 _____ (e/pbc)

极, U_{ce} 的大小为 _____ V。

4. (6 分) 已知某单级阻容耦合共基放大电路的幅频特性如图 1.4 所示。要求

- (1) 写出该电路在全频率段的频率表达式;
- (2) 当输入信号频率为 f_{in} (上限截止频率时), 放大电路电压放大倍数为多少? u_s 和 u_o 间的相位差是多少?
- (3) 若使用 2 个同样的该放大电路(各接输入电阻近似无穷)组成一个两级放大电路, 则其中放大倍数 A'_{uo} 和下限截止频率 f'_L 分别为多少?

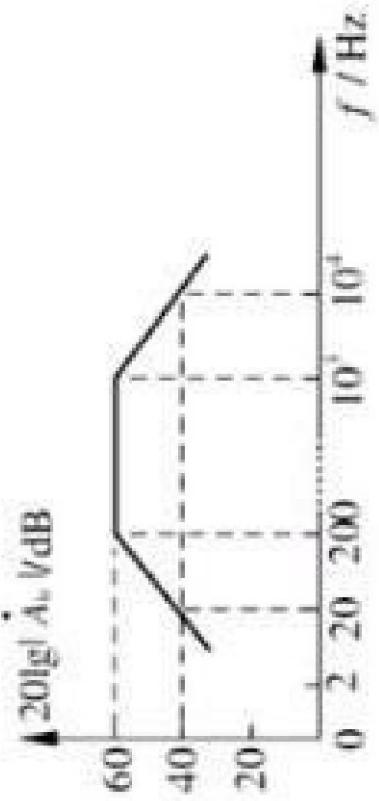


图 1.4

5. (共 6 分) 试将图 1.5 所示电路改造成正弦波振荡电路, 并说明要使该电路能起振, R₁ 和 R₂ 应满足什么条件? 对图 1.5 (b), 试标出如图所示电路中互感线圈的同名端, 使之满足正弦波振荡的相位平衡条件, 并指出它属于什么类型的 LC 正弦波振荡电路?


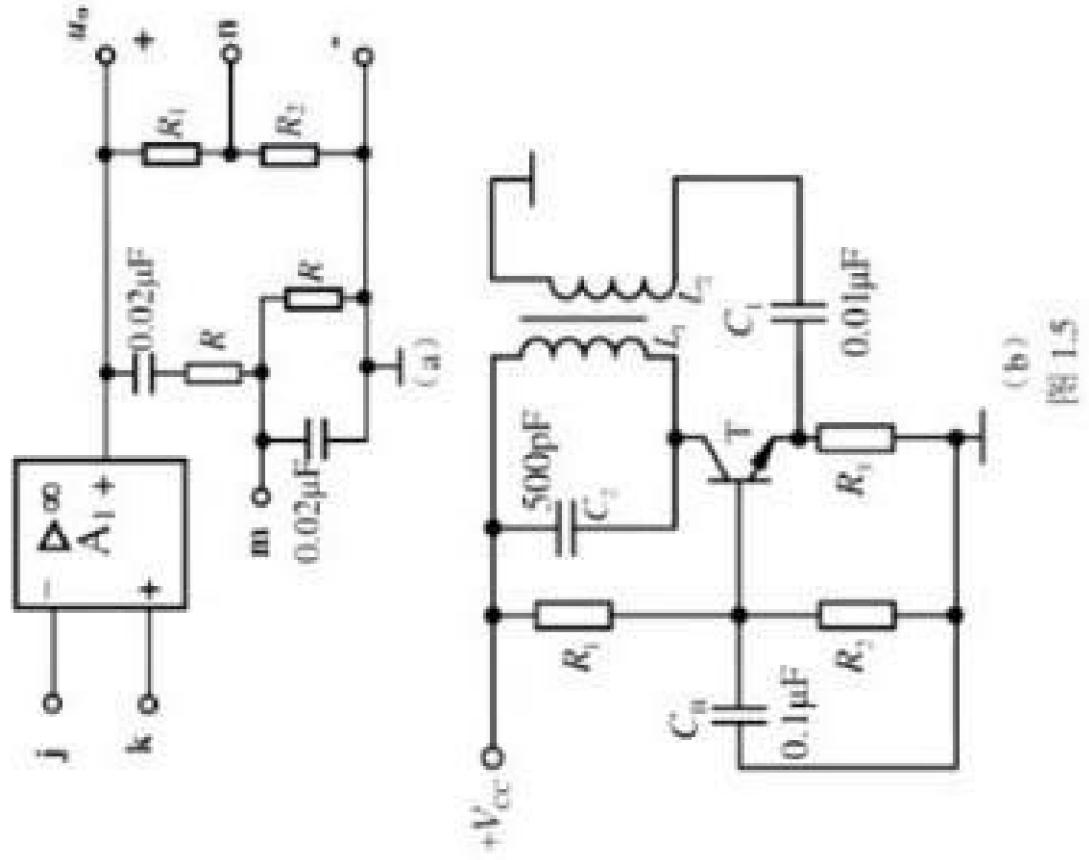


图 1.5

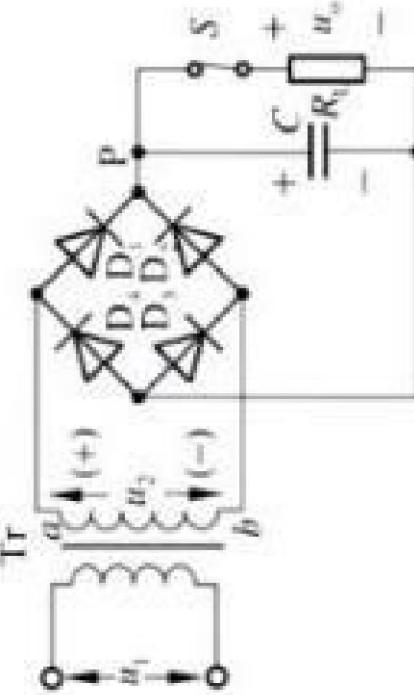6. (6 分) 在图 1.6 所示电路中, 二极管为理想二极管, 变压器副边正弦波电压 u_s 的有效值为 10V, 副边绕组内阻可忽略不计, 开关 S 初始处于闭合状态, 试回答下列问题:

- u_s 由正半周时, 那两只二极管导通?
- 整流二极管承受的最大反向电压为 V_1
- 当滤波电容 C 开路时, 电路的输出平均电压 $U_{o_{AV}}$ 等于 $\frac{V_1}{R_L}$
- 当负载电阻 R_L 开路时, 电路的输出平均电压 $U_{o_{AV}}$ 等于 $\frac{V_1}{R_L + R_o}$
- 当滤波电容 C 开路时且其中一只二极管开路时, 电路的输出平均电压 $U_{o_{AV}}$ 等于 $\frac{V_1}{2R_L}$




网课教材 *mutual store*
当滤波电容 C 开路且 H 桥中一只二极管开路时, 电路的输出平均电压 $U_{o_{AV}}$ 等于 $\frac{V_1}{2R_L}$

| | |
|------|-----|
| 本题分数 | 13分 |
| 得 分 | |

二、如图2所示放大电路中, 已知 $V_{CC} = 12V$, $R_{B1} = 20k\Omega$, $R_{B2} = 20k\Omega$, $R_s = 4.7k\Omega$, $R_o = 4.7k\Omega$, 三极管的 $\beta = 100$, $r_{be} = 300\Omega$, $U_{BE} = 0.7V$, $U_{CE(sat)} = 0.3V$, 电容 C_1 和 C_2 对交流信号可以视为短路。要求:

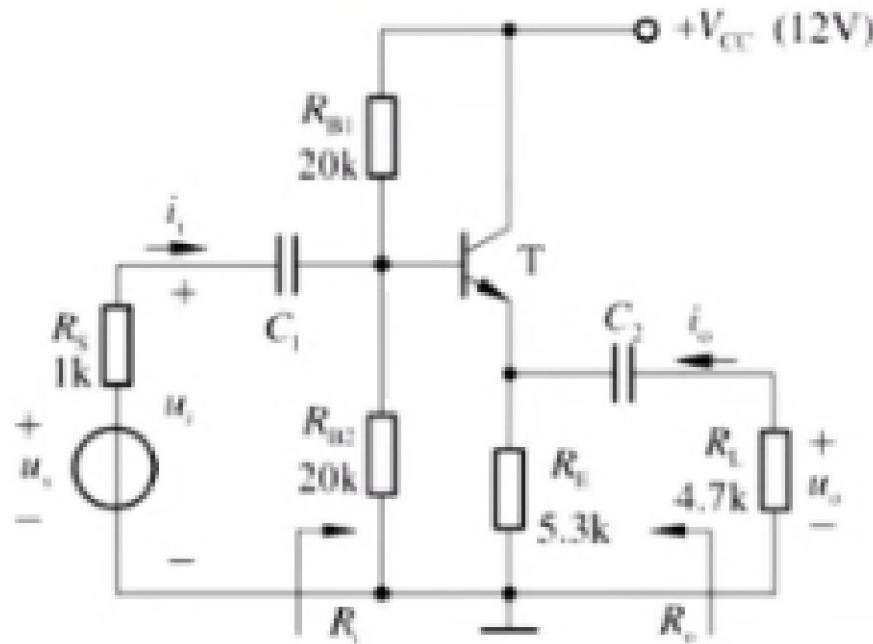- (1) 计算静态工作点 U_{BQ} , I_{BQ} , I_{CQ} , U_{CEQ} (I_{CQ} 与 I_{BQ} 近似相等);
- (2) 画出该电路的微变等效电路图;
- (3) 计算其 r_{be} 、电压放大倍数 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ;
- (4) 若某一时刻交流电压 u_s 瞬时值为 0.2V, 则 u_o 为多少?



| | |
|------|------|
| 本题分数 | 13 分 |
| 得 分 | |


三、如图 3 所示的双端输入-单端输出的长尾差动放大电路中，

$R_b = 5\text{k}\Omega$, $V_{cc} = V_{ee} = 12\text{V}$, $R_c = 50\text{k}\Omega$, $R_e = 57\text{k}\Omega$, 滑动电阻

$R_w = 200\Omega$ 且滑动点处于中间位置, $R_i = 50\text{k}\Omega$, 三极管的 $\beta = 80$,

$U_{be} = 0.6\text{V}$, $r_{be} = 100\Omega$ 。要求:

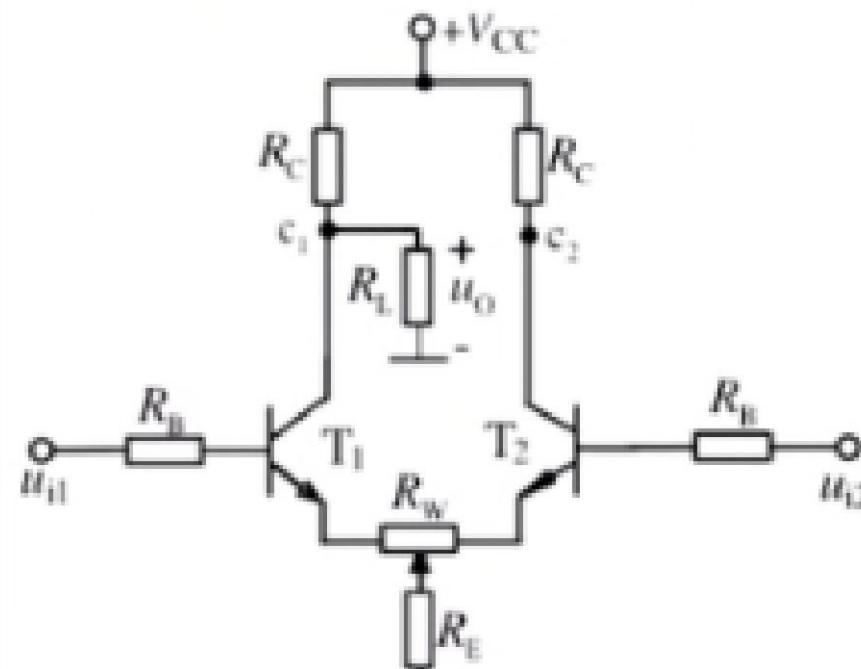- (1) 计算 T_1 管的 I_{BQ} , I_{CQ} , U_{CQ} , U_{CEQ} 和 T_2 管的 U_{CEQ} ;
- (2) 试求差模电压放大倍数 A_{ud} , 差模输入电阻 R_{id} 和差模输出电阻 R_{od} ;
- (3) 设 $u_{d1} = 100\text{mV}$, $u_{d2} = 150\text{mV}$, 忽略共模电压的影响, 求差模输入电压 u_{id} , 输出电压 u_{od} 和 T_1 管集电极的电位 u_{C1} .




本资源免费共享 收集网站 *nuaa.store*

图 3

| | |
|------|----|
| 本题分数 | 10 |
| 得 分 | |

四、理想运放组成的电路如图 4 所示。 $R_1=R_3=100k\Omega$ ， $R_2=R_4=200k\Omega$ ， $C=10\mu F$ ， $t=0$ 时，设电容上的初始电压为 $U_C(0)=0$ ，要求：

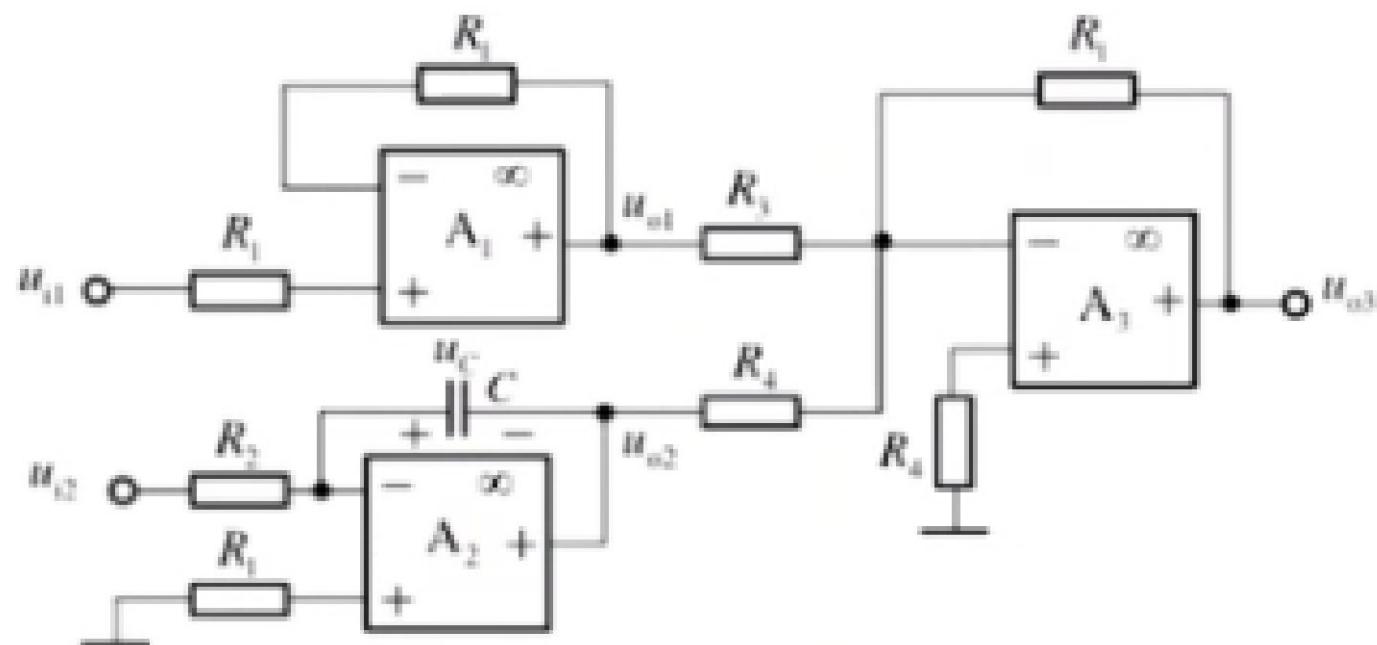- (1) 说明运放 A_1 、 A_2 、 A_3 中各自组成什么功能电路？
- (2) 求 U_{o1} 、 U_{o2} 的表达式；
- (3) $u_{oi}=1V$ ， $u_{oi}=2V$ ，计算经过多长时间 $u_{oi}=9V$ 。



本资源免费共享 收集网站 *nuaa.store*
图4

| | |
|------|------|
| 本题分数 | 12 分 |
| 得 分 | |


五、放大电路如图 5 所示, $R_{b1} = R_{b2} = 1\text{k}\Omega$, $R_i = 8\text{k}\Omega$ 。要求:

(1) 判断图中由 R_f 、 C_f 引入的级间负反馈的组态。设各电容的容抗很小, 可以忽略不计。

(2) 设满足深度负反馈条件, 则闭环电压放大倍数 A_{uf} (要求写出其表达式)、 R_o 和 R_{od} 各为多少?

(3) 在 u_o 引出位置不变的前提下, 为了稳定输出电压, 降低输入阻抗, 应该引入什么组态的负反馈? 由 R_f 和 C_f 引入的反馈需要如何改动 (请在图中画出改接后的 R_f 、 C_f 支路)? 为保证该反馈为负反馈, 电路还需做何改动?

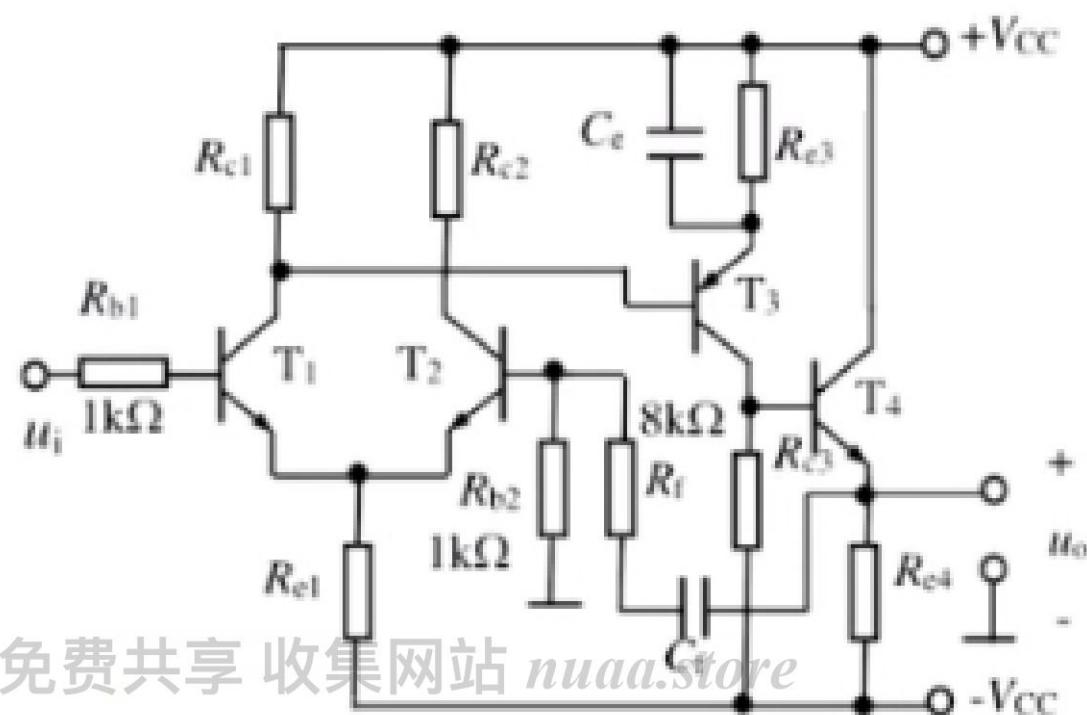(4) 计算电路改动后深度负反馈条件下的闭环电压放大倍数 A_{uf} 的值 (要求写出其表达式)、 R_o 和 R_{od} 各为多少?



本资源免费共享 收集网站 *nuaa.store*

图 5

| | |
|------|------|
| 本题分數 | 12 分 |
| 得 分 | |

六、如图 6 所示电路是光电控制电路的一部分，它可将连续变化的光电信号转换成只有高电平和低电平两个稳定状态的离散信号，图中的光敏电流 I 随光强的强弱变化。已知 $R_1 = R_2 = 200k\Omega$ ， $R_3 = 3k\Omega$ ， $R_{u_0} = 12k\Omega$ 。要求：

- (1) 说明集成运放 A_1 起什么作用？运放 A_1 构成什么功能电路？哪个运放工作在线性状态？
- (2) 写出集成运放 A_1 的输出 u_{o1} 与光电流 I 的关系式；
- (3) 当电位器 R_u 的滑动端处于中点位置(即 $R'_{u_0} = R''_{u_0} = R_u / 2$)时，请用 u_{o1} 、 u_o 、 u_s 表出 A_2 同相端电压 u_{2+} 的表达式，并求 u_{o1} 使输出电压 u_o 跳变的两个阈值电压各是多少？
- (4) 条件同(3)，画出 u_o 与 I 关系的传输特性曲线；
- (5) 若希望两个阈值电流之差的绝对值等于 $6\mu A$ ，电位器 R_u 的滑动端应调到什么位置(即 R'_{u_0} 应为多大)？


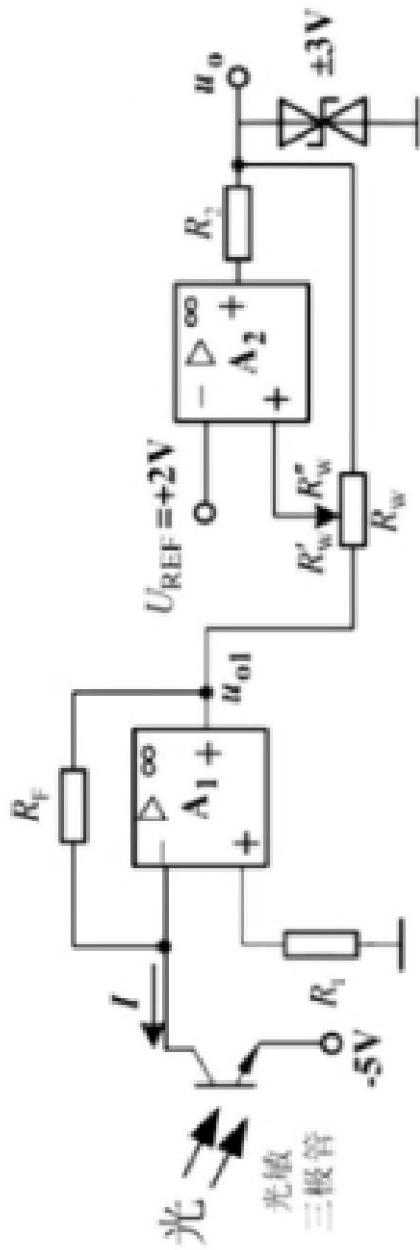



图 6

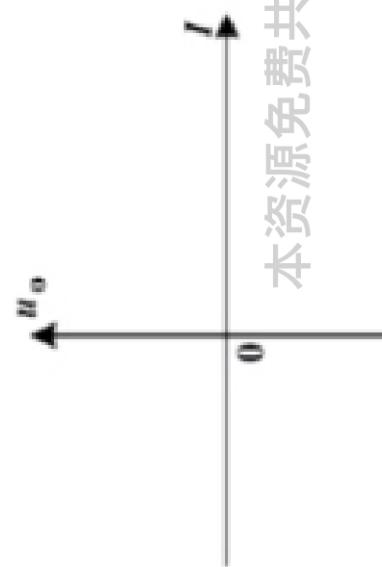

| | |
|------|-----|
| 本题分数 | 10分 |
| 得 分 | |


七、OCL 电路如图所示，设 T_1 、 T_2 的特性完全对称， $V_{CC} = 12V$ ， $R_L = 10\Omega$ 。回答下列问题：

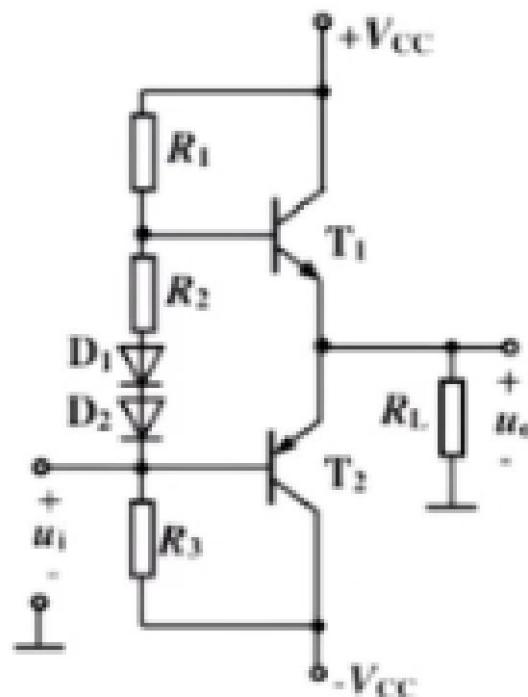- (1) 正常工作时， T_1 、 T_2 工作在什么状态？(甲类、乙类、甲乙类)
- (2) 动态情况下，若输出波形出现交越失真，应调整那个电阻，如何调整？
- (3) 若 T_1 、 T_2 管的饱和压降 $U_{CE(sat)} \approx 2V$ 时，最大输出功率 P_{max} 为多少？电源提供的最大功率 P_{vmax} 为多少？此时输入电压 u_i 的有效值是多少？
- (4) 当输入信号有效值 $U_i = 5V$ 时，求电路的输出功率 P_o 、直流电源供给功率 P_v 。




本资源免费共享 收集网站 nuaa.store 图 7

1. N沟道增强型MOS

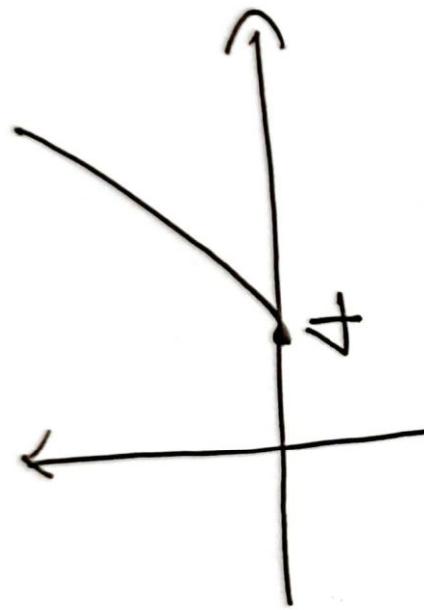

$$V_{GS} \approx 4V$$

2

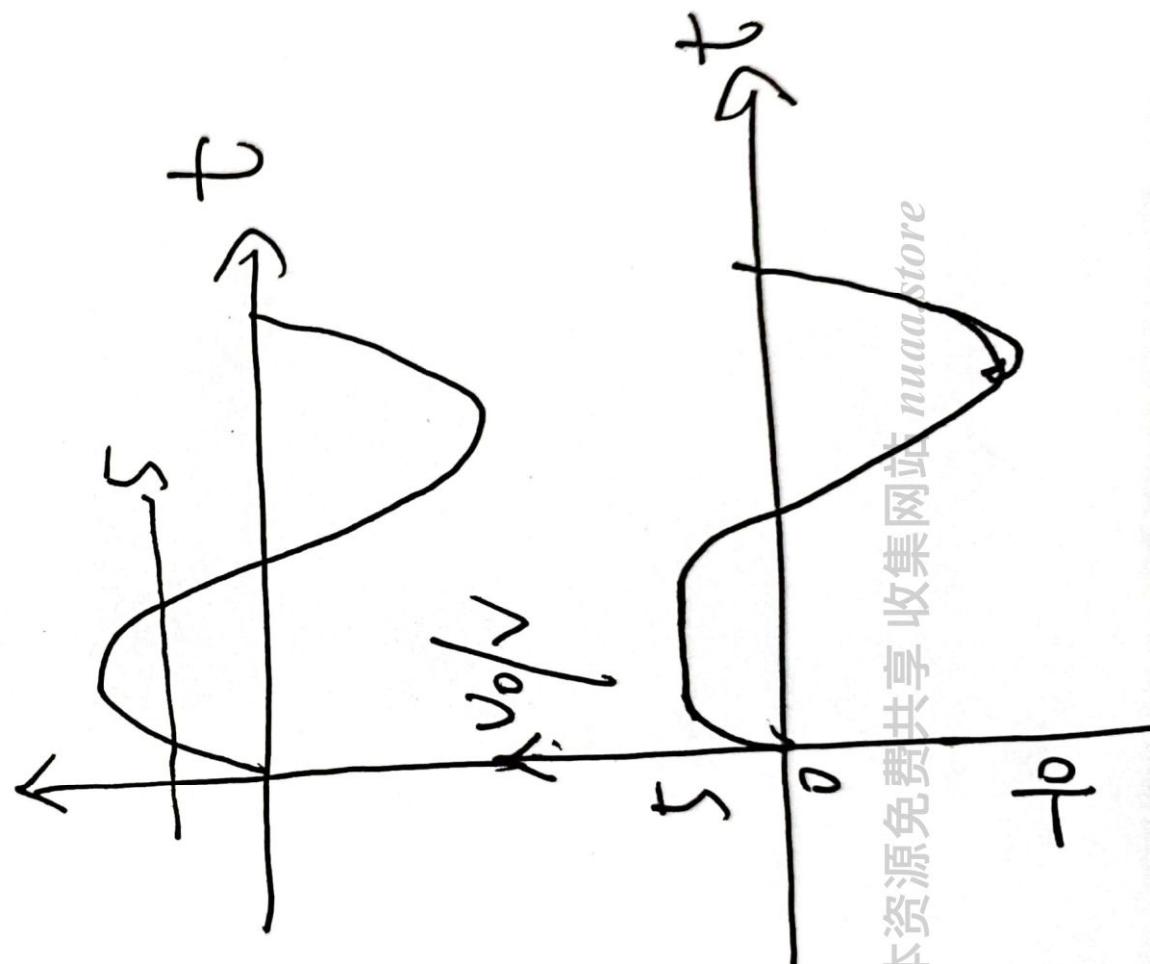

本资源免费共享 收集网站 nuaa store

$$-\frac{3}{3} \frac{mpv}{b} - \frac{e}{c} -$$

$$V_{CE} = 2\cancel{V_Z} - \cancel{V_N}$$

$$(1) \quad A_u(f) = \frac{10^3}{(1 - j \frac{200}{f})(1 + j \frac{f}{10^2})}$$

$$(2) \quad 20 \log |A_u| = 60 - 3 = 57 \text{ dB}$$

$$\varphi = -45^\circ$$

$$(3) \quad Au = 10^6$$

$$f_L' = 1 \cdot \sqrt{20^2 + 20^2} = 220 \sqrt{2} \text{ Hz}$$


$$-\frac{1}{5} \tan \theta = 1 + \frac{P_1}{P_2} > 3$$

$$P_1 \neq 2P_2$$

$$j \leftrightarrow n$$

$$k \leftrightarrow m$$

(5)

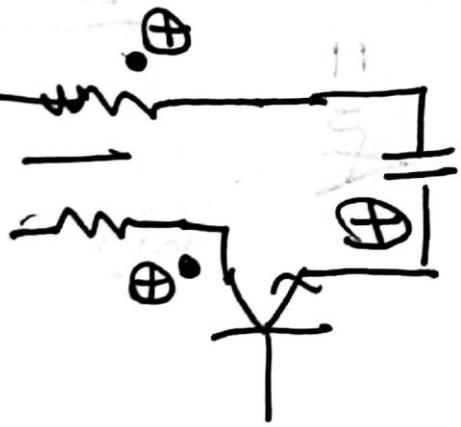

6

$$(1) D_1 D_3$$

$$(2) 10\sqrt{2} V$$

$$(3) 9 V$$

$$(4) 14.14 V$$

$$(5) 4.5 V$$

$$1. V_{B0} = \frac{R_B^2}{R_B + R_S} \cdot V_U = 6V$$

$$I_{C0} \approx I_{E0} = \frac{V_{B0} - V_{BE}}{R_E} = 1.13mA$$


$$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta} = 11.3 \mu A$$

~~I_{B0}~~

~~R_B~~

$$V_{CE0} = V_{CC} - I_{E0}R_E = 12 - 1.13 \times 4.7$$

$$= 6.69V$$

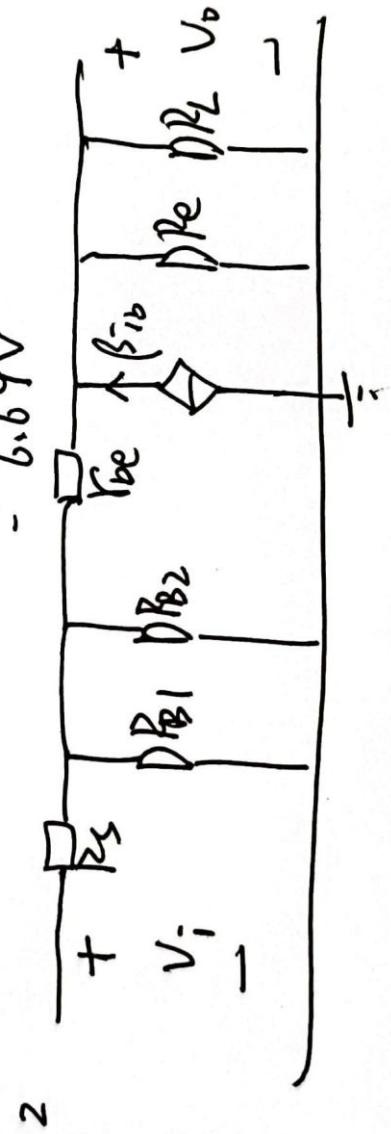

3

$$Y_{be} = Y_{bb'} + (1+\beta) \frac{26mV}{160} \approx 2.6k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [Y_{be} + (1+\beta)R_e // R_L]$$

$$R_o = R_e // Y_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}$$

$$A_u = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+\beta)R_e // R_L}{Y_{be} + (1+\beta)R_e // R_L} \quad A_u = \frac{V_o}{V_i} = 1$$

$$V_o = V_i \cdot A_u$$

本资源共享收集网站 nuaa.store

====

$$1: \frac{I_{E0}}{1+\beta} R_B + V_{BE} + |I_{E0}| \cdot \frac{R_W}{Z} + 2|I_{E0}| k_e = V_{EE}$$

$$|I_{E0}| = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{\frac{R_B}{1+\beta} + \frac{R_W}{Z} + 2R_E} = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_{C1Q} = I_{E0} = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_{D1Q} = \frac{|I_{C1Q}|}{\beta} = 1.25 \mu\text{A}$$

$$V_{CE1Q} = \frac{1}{Z} \times 12 - 0.1 \times 25 + 0.6$$

$$= 6 - 2.5 + 0.6$$

$$= 4.1 \text{ V}$$

$$V_{(E2Q)} = 12 - 0.1 \times 50 + 0.6$$

$$\cancel{V_{be}} = 7.6 \text{ V}$$
$$V_{be} = V_{bb} + (1+\beta) \frac{2.6 \text{ mV}}{|I_{E0}|} = 21.16 \text{ mV}$$

$$R_{id} = 2 \left[R_B + R_E + (1+\beta) \frac{R_W}{Z} \right]$$

$$R_s = R_C = 50 \text{ k}\Omega$$

$$Av = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{\beta R_C // R_L}{2 [R_B + R_E + (1+\beta) \frac{R_W}{Z}]}$$

3

$$V_{ic} = -50 \text{ mV} \quad \cdot \quad V_{ic} = \frac{V_{i1} + V_{i2}}{2} \Rightarrow 125 \text{ mV}$$

本资源免费共享

收集网站

四

1. A_1 电压表的量程

A_2 反相积分电容

A_3 反相求和电容

2. $V_{o1} = V_{z1}$

$$V_{o2} = -\frac{1}{R_2 C} \int V_{z2} dt + V_{C(0)}$$

$$= -0.5 \int V_{z2} dt$$

3

$$V_{o1} = 1 V$$

$$V_{o2} = \int dt$$

$$V_{o3} = -\frac{R_1}{R_3} V_{o1} - \frac{R_1}{R_4} V_{o2}$$

$$= -V_{o1} - 0.5 V_{o2}$$

$$= -V_{o1} - 0.5 \int dt - 1$$


本资源免费共享收集网站 nuaa.store

$$V_{o3} = 9 V_{o2}$$

$$0.5 \times t - 1 = 9 V$$

$$t = 20 s$$

五

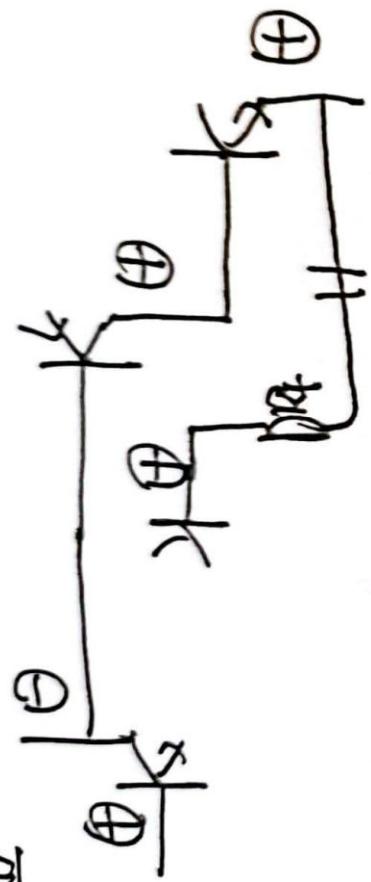

① 31入电压串联负反馈

$$② A_{if} = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_{b2}} = 9$$

$$R_{if} = (1 + AF) R_i$$

$$R_f = \frac{R_o}{1 + AF}$$

③ 31入电压并联负反馈



本资源由 共享 收集网站 nuaa.store

$$④ R_{if} = \frac{R_i}{1 + AF}$$

$$R_o = \frac{R_o}{1 + AF}$$

$$A_{if} = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_{b1}}$$

$$= -8$$

六

① A_1 作用 I/V 转换电场

构成 互感放大器

$A_1 \neq 1$

②

$$V_{b1} = R_F \cdot I$$

③

$$V_- = 2V$$

$$V_+ = \frac{1}{2}V_{o1} + \frac{1}{2}V_b = \frac{1}{2}V_{o1} + (\pm 1.5V)$$

$$V_- = V_+$$

$$V_{T+} = 7V$$

$$V_{T-} = 1V$$

④

$$V_{b1} \uparrow$$



⑤ $2kN$

本资源免费共享
5集网站 www.store

~~I/V~~ I/mA

七

① 甲乙类

② 调整 R_2 2|周大

③

$$P_{dm} = \frac{(V_{ic} - V_{ES})^2}{2R_L} = \frac{10^2}{20} = 5\text{W}$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{ic} - V_{ES}}{V_{ic}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{10}{12} = 65.4\%$$

④

$$V_o = V_i = 5\text{V}$$

$$P_o = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{25}{10} = 2.5\text{W}$$

$$P_V = 2V_i \cdot \frac{V_{ic} - V_{ES}}{\pi R_L} = \frac{24 \times \frac{10}{3.14 \times 10}}{\pi R_L} = 7.64\text{W}$$